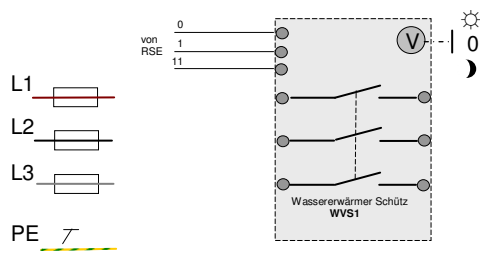



Anschlussschema von einem Wasserwärmer Pos. 3.1.2.1

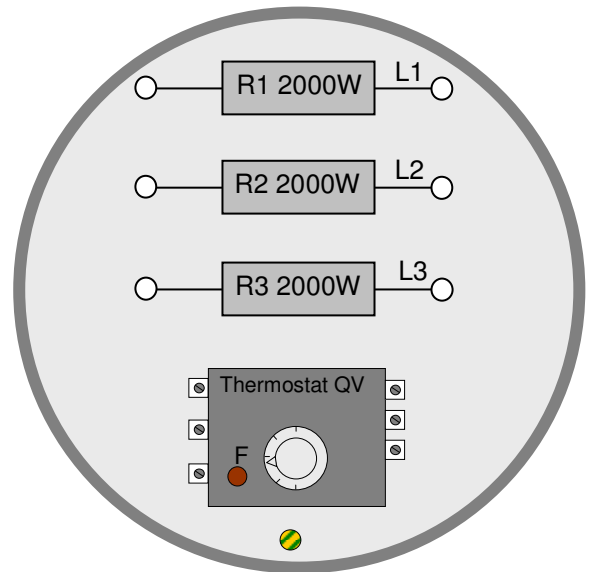Aufgabe: Tragen Sie die Verbindungen von der Einspeisung bis zu den Heizkörpern ein.

Nach Schema:




Boilerflansch mit Heizkörpern und Thermostat




Anschlussschema Nr.1

$3h = 60^\circ$ $3 \times 400V$
6000W

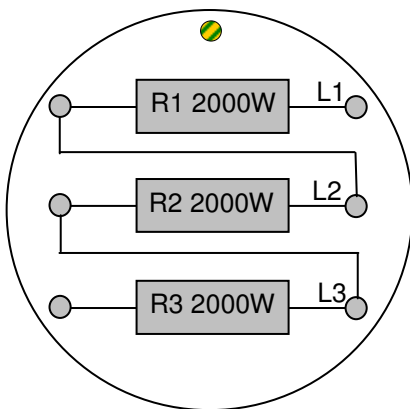


Anschlussschema Nr.2

$4h = 60^\circ$ $1 \times 400V$
4000W

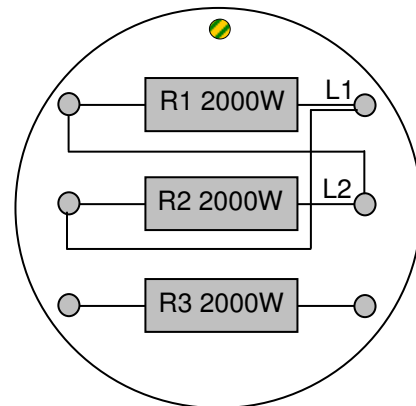

Anschlussschema Nr.3

$3h = 60^\circ$ $1 \times 400V$
6000W

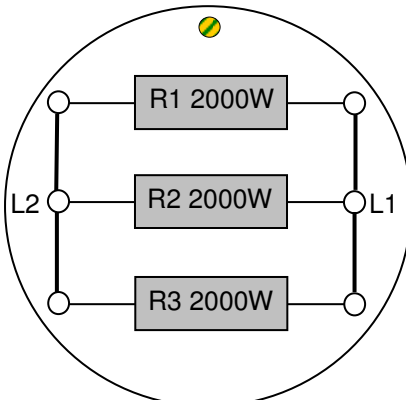

Anschlussschema Nr.4

$6h = 60^\circ$ $3 \times 400V$
3000W

